http://shop.capub.co.ip/hanbai/books/37/37611.htm

## 徹底図解★電子回路の工作テクニック

## 第**5**章


ユニバーサル基板を使った試作の基本

## マイコン応用回路の試作術

島田 義人

**6**. 1

リードもなくピン・ピッチも合わないICへの対応 **試作ターゲットのあらまし** 

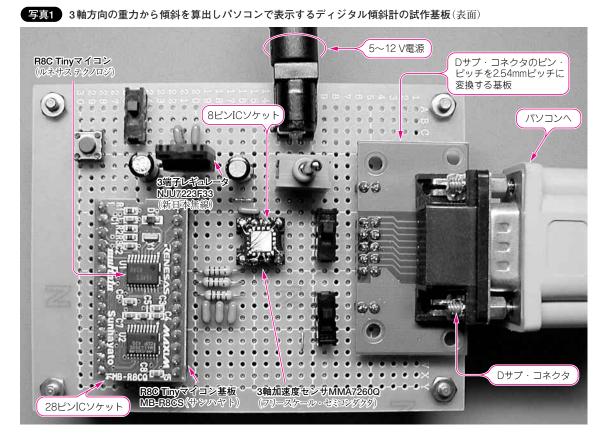

リード端子がない3軸加速度 センサとマイコンをユニバーサ ル基板に搭載して、ディジタル 傾斜計を製作しました.

3軸加速度センサは、検出した加速度に応じた電圧を、各軸ごとに3種類出力します。この信号をマイコンのA-D変換機能の入力端子に入れます。マ

100

イコンはアナログ信号をディジタル・データとして取り込み、傾斜角度を計算します。傾斜角度の算出結果は9ピンDサブ・コネクタを介して、パソコンとRS-232-C(EIA-232)準拠のデータ通信をします。

 写真1
 と 写真2
 に製作した

 ディジタル傾斜計の基板を、図1

に回路図を示します.

● 3軸加速度センサのあらまし

図2 に示すように,3次元 空間における加速度,傾き,振 動をX,Y,Z軸の3軸成分に 分けて検出します.

MMA7260Qの内部ブロック 図を 図3 に示します.