

DAC PCM1795 内部の64倍フィルタと合わせてトータル256倍!

**折り返し
雑音を阻止!**

CDを176.4 kHzで再生！FPGA搭載
USB基板で作る4倍アップサンプル

第2回 アップサンプラのしくみと作り方

田力基
Motoji Tariki

本連載では4倍アップサンプラーを作成します。

シングル・レート(44.1 k/48 kHz)のPCM信号をFPGAであらかじめ4倍にアップサンプリングしてからD-Aコンバータへ入力します。実験に使用するUSB-FPGA基板は、本誌2010年2月号で開発したもので、これにつながるDAC基板には、テキサス・インスツルメンツの $\Delta\Sigma$ D-AコンバータPCM1795が搭載されています。このICは、デフォルトの設定で、入力信号がシングル・レートのとき、内部の8倍オーバー・サンプリング・フィルタで処理を行います。さらに何らかの手段で8倍にアップサンプリングし、トータルで64倍のサンプリング周波数で $\Delta\Sigma$ 変調器を動かしています。D-Aコンバータで64倍オーバー・サンプリングされるので、元信号に対して256倍オーバー・サンプリング動作していることになり、ノイズの周波数も同じ比率で高い方へシフトします。

 


図1 ディジタル・オーディオの宿命…サンプリング周波数 f_S のn倍の周波数に不要なノイズが現れる

 


図2 最初に思いつく4倍アップサンプラーの回路構成(128個もの乗算器を作り込めるFPGAは存在しない)

データ・レートを4倍に引き上げるため入力データはあらかじめ1個おきに3個のゼロを挿入する。Dラッチを128段にした上で、右下図のように回路を工夫すると乗算器を512個から128個に減らせる可能性がある

アップサンプラーの効能

- サンプリングされた信号は f_s の n 倍の周波数に雑音が発生している

周波数 f_s でサンプリングされた信号は、図1(a)の斜線領域で示すように、 f_s の周期で不要な帯域外ノイズを持ちます。これは元信号のスペクトルの複製イメージです。図1(b)のように、もとの信号の有効スペクトラムである $f_s/2$ 以下の帯域だけ残すようにフィルタリングする必要があります。

- 遮断特性の緩やかな位相変化が少ないアナログ・フィルタで雑音を除去できる

アップサンプラーを使うと、D-Aコンバータの出力後の信号に残る高周波ノイズの帯域をより高い周波数へシフトできます。これにより、D-Aコンバータの出力後に接続するアナログ・ローパス・フィルタを簡単なものにできるという効果が期待できます。

たった1個の積和演算ユニットで作れる4倍アップサンプラー

- ゼロを3個追加してFIRフィルタでならす

図2に、タップ係数が512の一般的なFIRフィルタの回路構成を示します。4倍アップサンプリング処理を行うため、クロック周波数を4倍にしてゼロを追加して、データ・レートを4倍に引き上げます。

図3 製作したアップサン

プラの回路構成(乗算器は1 in
個だけ)
512 f_s レートごとに乗算され
たデータを同レートで加算し
ながらアキュムレータに蓄積
し、レジスタ値を4 f_s のレ
ートで読み出せば、4倍アップ
サンプリングされた信号が取
り出せる

 


図4 直列動作に置き換えたFIRフィルタの

タイムチャート
512 f_s レートで繰り返し新しい値がアキュムレーターで蓄積(加算)され、“strobel”フラグが‘H’のタイミングで4倍アップサンプリングされた信号が出力される

	strobe0	wen	pcm_data	strobel	waddr	raddr	romad.	romaddr	coef	data1_rdo	data1_rdo	mult1	mult1	fin_data_L	fin_data_R						
50AC50AC					127																
						120	121	122	123	124	125	126	0	1	2	3	4	5	6	7	8
						505	506	507	508	509	510	511	0	1	2	3	4	5	6	7	8
						484	488	492	496	500	504	508	3	7	11	15	19	23	27	31	35
						0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	FFFF...	0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	F...
						4...	4...	4...	4...	4...	4...	4...	5...	0000							
						4...	4...	4...	4...	4...	4...	4...	5...	0000							
						F...	0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	000000000000					
						F...	0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	F...	0...	000000000000					
						00431F										0066B2					
						00431F										0066B2					

そのためにまず、図2に示すチャートのように、あらかじめ入力データ1個おきに3個のゼロを挿入し、回路に入力します。必要な計算のうち4分の3はゼロを掛けるだけなので、最初から計算不要です。4倍に補間されたデータ・レートでみると、結果的に4 f_s の周期の間に、 $512 \div 4 = 128$ 個の積和演算を行えばよいことになります。

- 一般的なFIRフィルタの回路構成そのままでは必要な演算器が多すぎて実現不可能

今回は、CDからリッピングしたオーディオ・ファイル相当である16ビット、シングル・レートの信号を4倍アップサンプラーの入力として想定します。FIRフィルタのタップ係数は32ビットに量子化します。この状態では 16×32 の乗算器が少なくとも128個必要です。実際にはステレオなので合計256個必要です。今回使用するFPGA(XC6SLX4)に搭載された乗算ユニットは8個なので到底足りません。それどころか、どんなFPGAやDSPをもってしても足りません。

- サンプリングの1周期の間に乗算ユニットを512回動かす

サンプリング周波数が f_s のシングル・レートの入力データにおいて、USB-FPGA基板の動作クロックは512 f_s です。そこで、並列処理回路を512倍の速度で動作する直列処理回路に置き換えます。具体的には図3のように、入力データを f_s レートで書き込み、512 f_s

レートで読み出す128ワードの2ポートRAM、512個のタップ係数を $512f_S$ レートで読み出すROM、RAMから読み出した入力信号とROMから読み出したタップ係数を掛け算する乗算器、 $512f_S$ レートごとに乗算されたデータを同レートで加算しながら蓄積するアキュムレータという構成です。アキュムレータのレジスタ値を $4f_S$ のレートで読み出せば、4倍アップサンプリングされた信号が取り出せます。この構成であればチャ

ネルあたりの積和演算ユニットはたった1個ですみます。このように、リソースを節約する目的で直列動作にしたり、速度を稼ぐ目的で並列動作にしたり自由に回路構成を変更できるのがデジタル演算処理の特徴です。

▶ タイムチャートで動作を確認してみる

図4に示すのは、直列動作に置き換えたFIRフィルタのタイムチャートです。“wen”、“waddr”は、入力データ信号“pcm_data”をRAMへ書き込むライ

2倍処理を2回にわけて4倍アップサンプリングするとメモリを節約できる

今回の製作例では、サンプリング周波数44.1 kHz(48 kHz)の信号を一気に4倍の176.4 kHz(192 kHz)までアップサンプリングしました。元々の各サンプル間に3個のゼロ・データを挿入してから仕上がり周波数の4分の1に帯域を制限するフィルタをかけます。そのため急峻なフィルタが必要となり、タップ係数が512個とかなり大きなフィルタとなりました。

● タップ係数の大きさはチップ面積に影響する

その結果、512ワード×32ビットのROMが必要になります。これは、アップサンプリングを実現するためのチップ面積において大きなインパクトがあるということを意味しています。半導体の集積度は、飛躍的に上がっているため、ロジックの増減はチップ面積にそれほど影響を及ぼさなくなっています。ところが、メモリの増加はチップ面積へ大きな影響を与えます。

FPGAやDSPは、もともと内蔵リソースとしてメモリが積まれているので、使える分だけ目いっぱい使って性能を追求すればよいのですが、単体ICとしてのD-Aコンバータやデジタル・フィルタ


ICにとって、性能を維持したままチップ面積を可能な限り小さく作るという事はコストに直結する最優先事項です。

● 専用ICは複数回のフィルタ処理をするのが一般的


そこで、上記のような専用ICでデジタル・フィルタを作りこむ場合、チップ面積を可能な限り小さくするために複数回のフィルタ処理を行います。

図Aのように急峻な2倍処理となだらかな2倍処理を順番に行うことで、メモリを節約できます。処理が2回になると必要な乗算器が2個から4個に増えます。ただし、ロジックの面積増加分は微々たるもので、逆にメモリを減らせばチップ面積が減らせます。

 図A(b)を見ていただくと、1回処理方式と複数回処理のフィルタ特性は、阻止域での様子が違って見えます。単体ICのD-Aコンバータのデータシートを見せていただくと、複数回処理の特性になっているものがほとんどではないでしょうか。皆さんもそういった面からデータシートを観察されてみると面白いかと思います。



(a) 急峻なフィルタで2倍処理

 

(b) なだらかなフィルタで2倍処理

図A 急峻な2倍処理となだらかな2倍処理を順番に行うとメモリが節約できる

1回処理方式と複数回処理のフィルタ特性は、阻止域での様子が違う。単体ICのD-Aコンバータのデータシートを見ると、複数回処理の特性になっているものがほとんどである


ト・イネーブル信号と書き込みアドレス信号です。書き込まれたシングル・スピード・レートの信号は $512f_S$ クロックごとに読み出しアドレス信号“raddr”に従って読み出され(“data1_rdo”, “data2_rdo”), 同じクロックでアドレス信号“romaddr”に従って読み出されたタップ係数“coef”と掛け合われます。ROMの読み出しアドレス“romaddr”はクロックごとに‘4’ずつ飛ばされた値になるようアドレス生成されています。乗算器の出力“mult1”, “mult2”は、 $512f_S$ レートで、繰り返し新しい値がアキュムレータで蓄積(加算)され、“strobe1”フラグが‘H’のタイミングで4倍アップサンプリングされた信号として出力されます。“strobe0”フラグが‘H’のタイミングで“raddr”が初期値にセットされ,

“romaddr”がクリアされています。


これらのアドレスやタイミング・フラグについてはTOPの“USB_AUDIO.vhd”に記述し、アキュムレータとリミッタの機能は別ファイルである“FIR_CULC.vhd”に記述します。ある程度長い時間軸で見ないと理解が難しいと思いますので、実際にシミュレーションしながら動作を追ってみることをおすすめします。

MATLAB & EXCELで! FIR フィルタを設計

 
MATLABのSignal processing toolboxから利用できるFDAtoolで、タップ係数を求めます。今回は、阻止域においておよそ100 dB以上の減衰量が取れれば良しと考えました。



(a) 設計仕様を入力する

 

(b) 阻止領域でおよそ150 dB近い減衰量となる

 

(c) タップ係数(倍精度浮動小数点による値)が算出された

図5 MATLABのFDAtoolでFIRフィルタのタップ係数を求めた等リップル近似というアルゴリズムを選択しタップ係数を512とした

	A	B	C
1	2E-08	172,000000AC	
2	-3.8E-08	-326 FFFFFFFFEB	
3	-4.6E-08	-393 FFFFFFFF77	
4	-4.1E-08	-350 FFFFFFFE42	
5	-8.8E-09	-76 FFFFFFFFB4	

B列の数式
=ROUND(A1 * 2^33, 0)

C列の数式
=DEC2HEX(B1, 8)

図6 タップ係数を EXCEL で 16進8桁の符号付きデータに量子化する
カラム C に 512 個の 32 ビット係数データが符号付き 16進数で求まる

本来は要求スペックを満たせる最小のタップ係数を求めるのが筋ですが、FPGA に搭載された未使用の RAM 容量が大きいこともあります(タップ係数と必要な RAM サイズは比例する)。設計をできるだけ簡略化するため、タップ係数を 512 として算出し、元信号のサンプリング周波数は 48 kHz、アップサンプリング後のサンプリング周波数は 192 kHz とします。

● STEP1：タップ係数を算出する

図5(a)に示す設計仕様を MATLAB の FDAtool に

入力します。等リップル近似というアルゴリズムを選択し、タップ係数を 512 とすることで、阻止領域でおよそ 150 dB 近い減衰量(図5(b))のタップ係数(倍精度浮動小数点による値)が求まりました。タップ係数(図5(c))を 10進数でテキストに保存します。

● STEP2：タップ係数を ROM へ格納するため量子化する

タップ係数を 32 ビットに丸めるため、EXCEL を使って 16進8桁の符号付きデータ形式で量子化します。

図6のようにカラム A に 512 個の浮動小数点係数データを展開し、カラム B を “= ROUND(A1 * 2^33, 0)”, カラム C を “= DEC2HEX(B1, 8)” として 1 行目から 512 行目までコピーするとカラム C に 512 個の 32 ビット係数データが符号付き 16進数で求まります。係数によっては、後段のゲイン調整のためにカラム B を 2^33 から 2^32 に変更が必要となる場合があります。

```
RAMB16_S36_inst : RAMB16_S36↓
generic map (↓
  INIT => X"0000000000", -- Value of output RAM registers at startup↓
  SRVAL => X"0000000000", -- Output value upon SSR assertion↓
  WRITE_MODE => "WRITE_FIRST", -- WRITE_FIRST, READ_FIRST or NO_CHANGE↓
  -- The following INIT_xx declarations specify the initial contents of the RAM↓
  -- Address 0 to 127↓
  INIT_00 => X"000002D000002D80000016BFFFFFFB4FFFFFFEA2FFFFFFE77FFFFFFEBA000000AC",↓
  INIT_01 => X"000009C700008B00000387FFFFFFDC3FFFFFFA81FFFFFFACFFFFFFDA3000000EB",↓
  INIT_02 => X"000019DB0000145A0000058CFFFFF6D4FFFFFFB9FFFFFF255FFFFFFB54000004CA",↓
  )
```

図7 VHDL で記述されたザイリンクス社の RAM モデルでタップ係数を定義する

ザイリンクス社の FPGA 開発ツールに付属する “CORE_Generator” で生成した書式とは異なる可能性がある



 


図8 ザイリンクス社の ISE Design Suite で ROM 用のデータを作成する

 ソースコードや ROM のデータ・フォーマットに誤りがなければ自動的にフィッティングまで終了する



(a) 阻止域の減衰量は140 dB程度

 

(b) 通過帯域は約22 kHzまでフラット

図9 設計したFIRフィルタの周波数特性を実測した結果、妥当な結果が得られた

MATLABでタップ係数を求めたときより、わずかに阻止域の減衰量が少ないように見えるのは、係数データをROMに納める前に倍精度浮動小数点から32ビット固定小数点に丸めたため

● STEP3 : FPGAのROMモデルでタップ係数を定義する

求めた512個のデータを図7のようにRAMの初期値としてVHDLで記述されたザイリンクス社のRAMモデルで定義します。これをROMモデルとして使います。

ザイリンクス社のFPGA開発ツールに付属する“CORE_Generator”で生成した書式とは異なる可能性があります。本連載は、開発ツールの使い方を説明するのが趣旨ではなく、機能の回路的実現方法を説明するのが目的なので、書式の詳細については省略します。書式が少々ややこしいので、CQ出版のホームページに変換ツールを公開します。

● STEP4 : ROM用のデータを作成する

VHDLのソースコードやアップサンプラーのタップ係数などを変更したら論理合成とフィッティングを行ってFPGAのROMデータを作成します。

ザイリンクス社の“ISE Design Suite”で“Design”タブのProcessesウィンドウから“Configure Target Device”を展開して“Generate Target PROM”をダブルクリックします。ソースコードやROMのデータ・フォーマットに誤りがなければ自動的にフィッティン

グまで終了し、図8のような“PROM File Formatter”ダイアログ・ウィンドウが立ち上がります。

USB-FPGA基板ではXilinx標準のROMではなく、汎用のSPI ROMを使用しているので、“STEP1. Select Storage Target” ウィンドウの中の“SPI FLASH”を展開して“Configure Single FPGA”をクリックし、右矢印を押して“STEP2. Add Storage Device(s)”へ移動します。ウィンドウの中のリストダウンBOXから基板に実装されたROMサイズである“4 M(bytes)”を選択し、右矢印を押して“STEP3. Enter Data”へ移動します。File Formatが“MCS”であることを確認し、出力ファイルのロケーションと名前を確認してOKボタンを押してROMデータを生成します。

● STEP5 : 実際の回路で特性を確認する

図9に示すのは、周波数特性の実測結果です。MATLABでタップ係数を求めたとき(図5(b))に比べて、わずかに阻止域の減衰量が少ないように見えます。係数データをROMに納める前に倍精度浮動小数点から32ビット固定小数点に丸めているので、多少は特性劣化もあり得ます。大体妥当な結果が出ているのではないかでしょうか。

Appendix

USB-DACファームウェアの処理のキモ 音切れ＆音飛びなし！実際のプログラムを公開！

パソコンから外部のハードウェアへオーディオ・データを転送するには、USBが最も多く使われています。音切れや音飛びがなくオーディオ・データを再生するには、ホスト(パソコンなど)とターゲット(USB-DACなど)の連携動作が重要なカギを握っています。

この連携動作について、FX2LP(USBマイコン)を事例に実際のソースコードを参照しながら説明します。他のマイコンを使った場合でも基本的な考え方は同じです。

オーディオ・クラス1.0と2.0には、USBファームウ

リストA データ・パケットがホストからFX2LPに送られてくると割り込みが発生するように設定する

```
EZUSB_IRQ_ENABLE(); // Enable USB interrupt (INT2)
EZUSB_ENABLE_RSMIRQ(); // Wake-up interrupt

INTSETUP |= (bmAV2EN | bmAV4EN); // Enable INT 2 & 4 autovectoring

USBIE |= bmSUDAV | bmSUTOK | bmSUSP | bmURES | bmHSGRANT | bmSOF;
EA = 1; // Enable 8051 interrupts
```

エア、FPGA回路の実装面とも大きな違いはほとんどありません。クラス1.0が把握できれば、2.0の実装は仕様書を参照すれば難しいことありません。興味の

リストC SETUPDAT[0]をチェックしてリクエストの種類を判断する

SETUPDAT[1]をチェックしてリクエストの内容を判断し、必要な処理を行う関数へ分岐する

```
// Device request parser
void SetupCommand(void)
{
    void *dscr_ptr;

    if(SETUPDAT[0] == 0x22) // If the device request belongs to Audio class 1.0
    {
        switch(SETUPDAT[1])
        {
            case SC_SET_CUR:
                DR_SetCur();
                break;
            default:
                EZUSB_STALL_EP0(); // Invalid request // Stall End Point 0
        }
        // Acknowledge handshake phase of device request
        EPOCS |= bmHSNAK;
    }
    else if(SETUPDAT[0] == 0xA2)
    {
        switch(SETUPDAT[1])
        {
            case SC_GET_CUR:
                DR_GetCur();
                break;
            default:
                EZUSB_STALL_EP0(); // Invalid request // Stall End Point 0
        }
        // Acknowledge handshake phase of device request
        EPOCS |= bmHSNAK;
    }
    else
    {
        switch(SETUPDAT[1])
        {
            case SC_GET_DESCRIPTOR: // *** Get Descriptor
                if(DR_GetDescriptor())
                    switch(SETUPDAT[3])
                    {
                        case GD_DEVICE: // Device
                            SUDPTRH = MSB(pDeviceDscr);
                            SUDPTRL = LSB(pDeviceDscr);
                            break;
                        case GD_DEVICE_QUALIFIER: // Device Qualifier
                            // only return a device qualifier if this is
                            // a high speed capable chip.
                    }
            }
        }
    }
}
```

リクエストの種類を
判断する

リストB GotSUDフラグが立つと標準またはオーディオ・クラスのリクエストであるかを判断する関数が実行される

```
// Setup Data Available Interrupt Handler
void ISR_Sudav(void) interrupt 0
{
    GotSUD = TRUE; // Set flag
    EZUSB_IRQ_CLEAR();
    USBIRQ = bmSUDAV; // Clear SUDAV IRQ
}
```

ある方はチャレンジされると面白いと思います。

● パソコンがターゲットをオーディオ・デバイスと認識するまで

コントロール転送におけるセットアップ・ステージにおいて、データ・パケットがホストからFX2LP(USBマイコン)に送られてくると割り込みが発生するように設定します。具体的には、リストAに示すように、FX2LPのファームウェアfw.cのmain関数内でUSBIEレジスタを設定します。

この割り込みによってperiph.cのvoid ISR_Sudav(void)関数内でGotSUDフラグが立ち(リストB)、fw.cの中のSetupCommand()関数が実行されます(リストC)。この関数の中で、8バイトのうちの最初のバイトの値(SETUPDAT[0])によってリクエストが標準リクエストかオーディオ・クラスのリクエストであるかを判断しています。それぞれのリクエストに応じて、今度は2番目のバイトの値(SETUPDAT[1])をチェックして、リクエストの内容を判断し、必要な処理を行う関数へ分岐していきます。それぞれの分岐動作は、ディスクリプタのGetであったり(標準リクエスト)、サンプリング周波数の通知(クラス・リクエスト)であったりします。

このように、コントロール転送がすべての動作の最初の取っ掛かりです。動作を把握しておいて損はないと思います。紙面の都合もありますので、これ以上の動作に関しては、CQ出版のホームページに公開したソースコードを参照してください。



● オーディオ・データ転送時におけるFPGAとFX2LPの連携動作

オーディオ・デバイスとして正しく認識されれば、その後はデータの転送動作になります。オーディオ・データの転送について、シミュレーション波形を使って説明します。

▶USB-FPGA基板はホストからエンドポイント2へオーディオ・データを転送する

コントロール転送によってサンプリング周波数が通知された後、アイソクロナス転送によってオーディオ・データが転送されます。

  
CDを176.4 kHzで再生! FPGA搭載USB基板で作る4倍アップサンプラー



図B オーディオ・クラスのバージョンによって量が異なるデータをFX2LPのエンドポイント2に格納する



図C 8マイクロ・フレームに1度だけ576バイトのデータがホストから転送される

 

図D SLDの立ち上がりタイミングでFX2LP内のエンドポイント2にあるデータをFPGA内の2kワードFIFOへ移動開始
最後のデータがエンドポイント2から読み出されると、FLAGAが“L”になってデータ転送が終了する

24ビット/96 kHzを例にとってみると、図Bに示すように、オーディオ・クラス1.0の場合、1msのフレーム期間(ホスト側のクロック・レート)に $96 \times 6 = 576$ バイトのデータがホストから送信されます。オーディオ・クラス2.0の場合、125 μsのマイクロ・フレーム期間に $96 \times 6 \div 8 = 72$ バイトのデータがホストから送信されます。このデータは、最初にFX2LPに設けられているエンドポイント2に格納されます。そのようにディスクリプタに記述しているので、エニュメレーションの際にホストはオーディオ・データをエンドポイント2へ転送すればよいことを知ります。USB-FPGA基板の場合、オーディオ・クラス1.0をUSB2.0ハイスピードとして動作させるので、厳密には8マイクロ・フレームに1度、1マイクロ・フレーム期間に576バイトのデータがホストから転送されます(図C)。

▶エンドポイント2のエンプティ・フラグ検出がFPGAの起動トリガだ


エンドポイント2にデータが入ったことをFPGAが知ることが、USB-FPGA基板内でのオーディオ・データ転送の最初の取っ掛かりになります。periph.cのinit()関数の中でPINFLAGSABレジスタを設定することで、FX2LPからFPGAへ入力するFLAGA

ピンが、エンドポイント2のエンプティ・フラグとして動作するようにします。


エンプティ・フラグは、FIFOのデータが空になったことを知らせるためのフラグです。デフォルトでアクティブ“L”として動作するので、エンドポイント2にデータが入ると逆にこのピンは“H”に変化します。FPGAはこの変化を捉えてスレーブFIFOモードを起動し、FX2LPからオーディオ・データを抜き出します。▶FLAGAを検出したFPGAはFX2LPをスレーブFIFOモードにしてデータを読む

FPGAのファームウェア USB_AUDIO.vhdの中で、FLAGAの立ち上がりを検出し、if_cntを回してタイミングを作り、FX2LPへ読み出して伝えるSLRD信号(slrd_uaa)を生成しています。

 SLOE信号も本来は操作が必要ですが、USB-FPGA基板では再生動作のみ(FPGAから見て読み込み)しか行いませんので“L”で固定しています。FLAGAの立ち上がりを検出してエンドポイント2にデータが入ったことを知ると、FPGAはSLRDを立ち下げて読み込みを開始します。SLRDの立ち上がりでFX2LPはデータを出力(更新)しますので、SLRDの立ち上がりタイミングでデータをFPGA内の2kワードFIFOへ



 図E シミュレーションの結果、全オーディオ・データをFPGA内の2kワードFIFOへ読み込みができていることがわかった



図F FPGAからのオーディオ信号の読み出しタイミングはcount信号の値によって管理される

格納するように、このタイミングでram_weを有効にするようにしています(図D)。

この一連の動作でFX2LPからFPGA内の2kワードFIFOへデータを移すことができます。SLRDが立ち下がって最後のデータがエンドポイント2から読み出されると、FLAGAが“L”になってその(マイクロ)フレーム内のデータ転送が終了します。

▶ホストからの転送に遅れず読み込めるか確認

図Eに示すのは、オーディオ・クラス2.0の24ビット/192kHz転送時のシミュレーション波形です。SLRD周期でマイクロフレーム(125μs)内のエンドポイント2から遅れなく全オーディオ・データをFPGA内の2kワードFIFOへ読み込んでいることがわかります。

● FPGA内2kワードFIFOに転送されたデータをDACに送り出す動作

USB-FPGA基板が動作中のとき、フリーランのオーディオ・クロックであるXINパルスによって、メインのオーディオ信号用カウンタであるcount信号を回しています。XINは水晶発振器の出力と等価なクロックです。FPGAからのオーディオ信号読み出しタイミングはすべてこのcount信号の値によって管理されます。以下、図Fに示すタイミング・チャートを使って説明します。

▶FIFOに半分データが溜まると読み出しが可能になる

2kワードFIFOにデータが入り始めると、FIFOのwr_data_count, rd_data_count信号がインクリメントを開始します。これらはFIFO内のデータ数

を示しており、USB-FPGA基板では、rd_data_count信号のMSBが“H”になったとき、すなわちFIFOに半分データが溜まった時点でram_re_mask信号を“H”にしてFIFOからの読み出しが可能になったことを示すフラグとしています。このフラグが“H”になっている間、count信号の値とタイミングを取ってFIFOからの読み出しタイミング・イネーブル・パルスであるram_re信号を生成しています。

▶読み出したデータからI²Sの信号とクロックを生成

同時にFIFOから読み出した8ビットのオーディオ・データ列pb_dataを24ビットのPCMオーディオ・データ列pcm_data(r)に並びなおします。count信号とタイミングを取り、I²S信号を作るためのテンポラリなオーディオ信号であるspd_para_dt信号を作り、最終的にI²S信号であるusb_sdataを生成します。同様にcount信号とタイミングを取ってI²Sのシリアル・クロックであるusb_bclkやフレーム・クロックであるusb_lrckを生成します。

▶2kワードFIFOの残りデータ量の管理

さらに、FLAGAの立ち下がりでwr_data_count信号の上位8ビットの値をram_wr_addr_reg信号にコピーしています。この信号はFX2LPによってI²C経由で読み出せるようにしています。

USB-FPGA基板は、ホストからフィードバック・エンドポイントであるエンドポイント6にフィードバック・データの転送要求があると、FX2LPが、その都度FPGAからこの値を読み出し、取得したFIFO内部の現在のデータ・バイト数に応じてホストへ返すフィードバック量を設定しています。